

## Capítulo 4 - Capacidade

Perguntas:

$$2) \Delta V = 9V \quad Q = 10^{10} \times (-1,602 \times 10^{-19}) = -1,602 \times 10^9$$

① Opção E)

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{-1,602 \times 10^9}{9} = 1,78 \times 10^{-10} F = 178 pF$$

② Opção C)

$$3) C = \frac{KA}{4\pi kd} = \frac{1 \times 0,05^2 \times \pi}{4\pi \times 9 \times 10^9 \times 0,01} = 6,94 \times 10^{-12} F = 6,94 pF$$

③ Opção A)

④ Opção D)

⑤ Opção C)

$$4) U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \times \frac{Q^2 \times 4\pi kd}{KA}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

$$\frac{U_b}{U_i} = \frac{\frac{1}{2} \times (9 \times 10^{-9})^2 \times 4\pi \times k \times 3 \times 10^{-3} \times KA}{\frac{1}{2} \times (3 \times 10^{-9})^2 \times 4\pi \times k \times 1 \times 10^{-3} \times KA} = 27$$

Problemas:

①  $P = 2kW = 2 \times 10^3 W$   $\Delta t = 2 \times 10^{-3} s$   $C = 50 \mu F = 50 \times 10^{-6} F$

a)  $U = P \times \Delta t = 2 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-3} = 4 J$   $U = \frac{1}{2} Q \Delta V$

$\Rightarrow U = \frac{1}{2} C \Delta V^2 \Rightarrow 4 = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-6} \times \Delta V^2 \Rightarrow \Delta V^2 = 160000$

$\Rightarrow \Delta V = 400V$

b)  $U = \frac{1}{2} C \Delta V^2 \Rightarrow 4 = \frac{1}{2} \times 250 \times 10^{-6} \times \Delta V^2 \Rightarrow \Delta V^2 = 32000V$   
 $\Rightarrow \Delta V = 179V$


c) O condensador de maior capacidade ocupa um volume maior.

② a)  $r = 4 \times 10^{-2} m$   $C = \frac{KR}{k} = \frac{4 \times 10^{-2}}{9 \times 10^9} = 4,44 \times 10^{-12} F = 4,44 pF$

b)  $C_{eq} = \frac{KR_1 R_2}{k(R_2 - R_1)} = \frac{5,6 \times 4 \times 10^{-2} \times 4,1 \times 10^{-2}}{9 \times 10^9 \times (4,1 \times 10^{-2} - 4 \times 10^{-2})} = 1,02 \times 10^{-9} F = 1,02 nF$

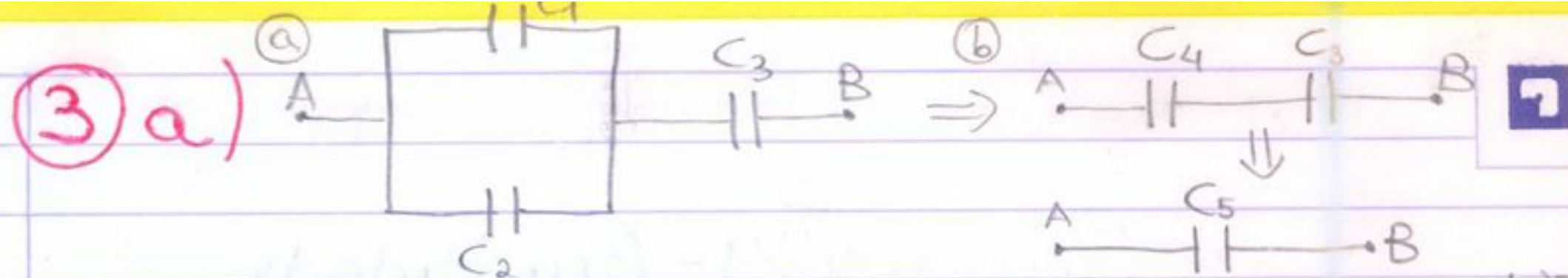c)  $\frac{C_{eq}}{C_{cond}} = \frac{1,02 \times 10^{-9} F}{4,44 \times 10^{-12} F} = 229,6$





$$C_4 = C_1 + C_2 = 1,2 + 4,3 = 5,5 \mu\text{F} \quad C_5 = \left( \frac{1}{C_4} + \frac{1}{C_3} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{5,5} + \frac{1}{2,5} \right)^{-1} = 1,72 \mu\text{F}$$

$$Q_5 = C_5 \Delta V = 1,72 \times 10^{-6} \times 9 = 1,548 \times 10^{-5} \text{ C} = Q_3 = Q_4$$

$$\Delta V_4 = \frac{Q_4}{C_4} = \frac{1,548 \times 10^{-5}}{5,5 \times 10^{-6}} = 2,8 \text{ V} \quad Q_1 = C_1 \Delta V_4 = 1,2 \times 10^{-6} \times 2,8 = 3,36 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V_4 = 4,3 \times 10^{-6} \times 2,8 = 1,204 \times 10^{-5} \text{ C} \quad \text{R: } Q_1 = 3,36 \mu\text{C}; Q_2 = 12 \mu\text{C} \quad Q_3 = 15,5 \mu\text{C}$$

b)  $U_5 = \frac{1}{2} Q_5 \Delta V = \frac{1}{2} \times 1,548 \times 10^{-5} \times 9 = 6,966 \times 10^{-5} \text{ J} = 69,7 \mu\text{J}$

④  $C_1 = \frac{K_1 A}{4\pi K d} = \frac{4,9 \times 10 \times 10^{-4}}{4\pi \times 9 \times 10^9 \times 0,5 \times 10^{-2}} = 1,04 \times 10^{-11} \text{ F}$

$$C_2 = \frac{K_2 A}{4\pi K d} = \frac{5,6 \times 10 \times 10^{-4}}{4\pi \times 9 \times 10^9 \times 0,5 \times 10^{-2}} = 1,2 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$C_{\text{total}} = \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)^{-1} = \left( \frac{1}{1,04 \times 10^{-11}} + \frac{1}{1,2 \times 10^{-11}} \right)^{-1} = 5,57 \times 10^{-12} \text{ F} = 5,57 \text{ pF}$$

⑤ a)  $A = 0,3 \text{ m}^2 \quad \pi = 0,5 \times 10^{-2} \text{ m} \quad K_{\text{aerilico}} = 3,4 \quad \Delta V_i = 12 \text{ V}$

$$W = U_f - U_i = \frac{1}{2} Q_f \Delta V_f - \frac{1}{2} Q_i \Delta V_i = \frac{1}{2} C_f \Delta V_f^2 - \frac{1}{2} C_i \Delta V_i^2$$

$$C_i = \frac{KA}{4\pi K d} = \frac{3,4 \times 0,3}{4\pi \times 9 \times 10^9 \times 0,5 \times 10^{-2}} = 1,804 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_f = \frac{KA}{4\pi K d} = \frac{0,3}{4\pi \times 9 \times 10^9 \times 0,5 \times 10^{-2}} = 5,305 \times 10^{-10} \text{ F}$$

$$Q_i = Q_f \Rightarrow C_i \Delta V_i = C_f \Delta V_f \Rightarrow \Delta V_f = \frac{C_i \Delta V_i}{C_f} = \frac{1,804 \times 10^{-9} \times 12}{5,305 \times 10^{-10}} = 40,807 \text{ V}$$

$$W = \frac{1}{2} \times 5,305 \times 10^{-10} \times 40,807^2 - \frac{1}{2} \times 1,804 \times 10^{-9} \times 12^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow W = 3,12 \times 10^{-7} \text{ J}$$

b)  $V_{\text{max}} = E_{\text{max}} d$

$$d = 0,5 \text{ cm} = 5 \text{ mm} \quad E_{\text{max(aerilico)}} = 40 \text{ kV/mm}$$

Com dieletrico:  $V_{\text{max}} = 40 \times 5 = 200 \text{ kV}$


Tem dieletrico:  $V_{\text{max}} = 3 \times 5 = 15 \text{ kV}$

( $E_{\text{max}} = 3$ )



Circuito simplificado:


6a)

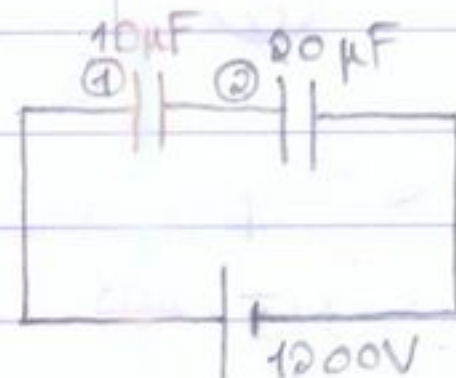

$$\Delta V_3 = 1200V \quad C_3 = \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 6,67 \mu F = 6,67 \times 10^{-6} F$$

$$Q_3 = C_3 \times \Delta V_3 = 6,67 \times 10^{-6} \times 1200 = 8 \times 10^{-3} C = 8 \text{ mC} = Q_1 = Q_2$$

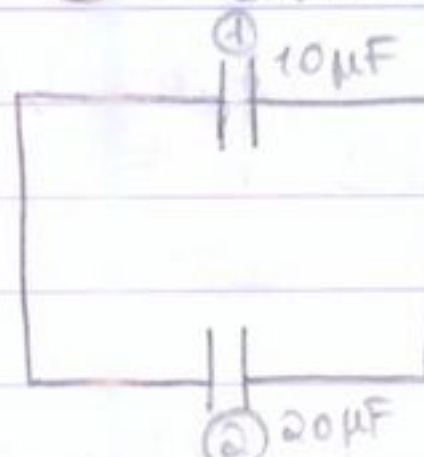b) Os dois condensadores estão agora em paralelo.



$$C_3 = C_1 + C_2 = 10 + 20 = 30 \mu F = 30 \times 10^{-6} F$$

circuito equivalente:

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = 2 \times 8 \times 10^{-3} = 0,016 C$$

$$\Delta V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{0,016}{30 \times 10^{-6}} = 533,33 V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$





$$Q_1 = C_1 \Delta V_1 = 10 \times 10^{-6} \times 533,33 = 0,00533 C = 5,33 \text{ mC}$$

$$Q_2 = C_2 \Delta V_2 = 20 \times 10^{-6} \times 533,33 = 0,01067 C = 10,67 \text{ mC}$$

7a)



C → pF

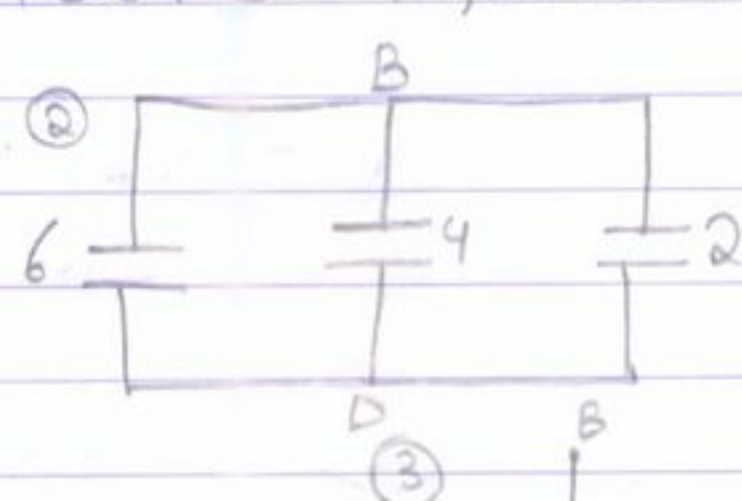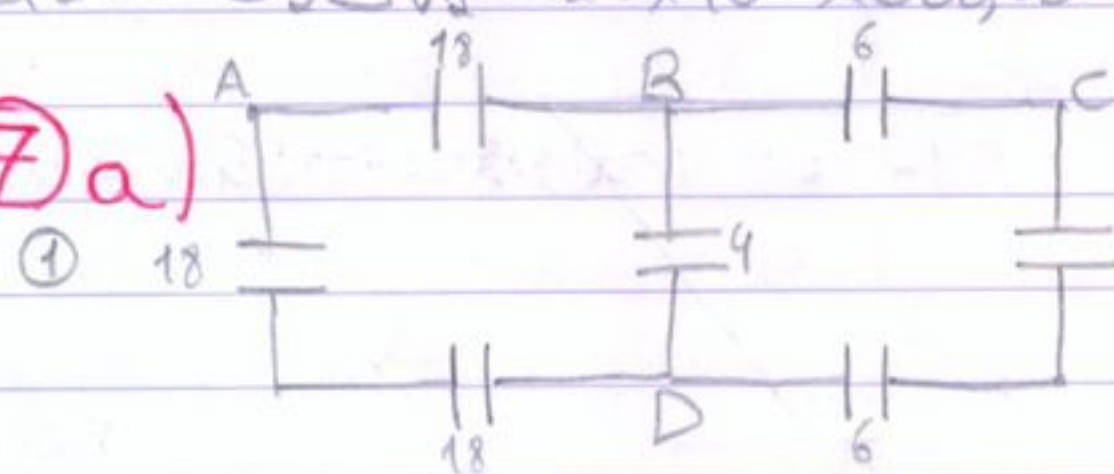

$$\left( \frac{1}{18} + \frac{1}{18} + \frac{1}{18} \right)^{-1} = 6 \text{ pF} \quad \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = 2 \text{ pF}$$

$$R: 12 \text{ pF} \quad 6 + 4 + 2 = 12 \text{ pF}$$


b)

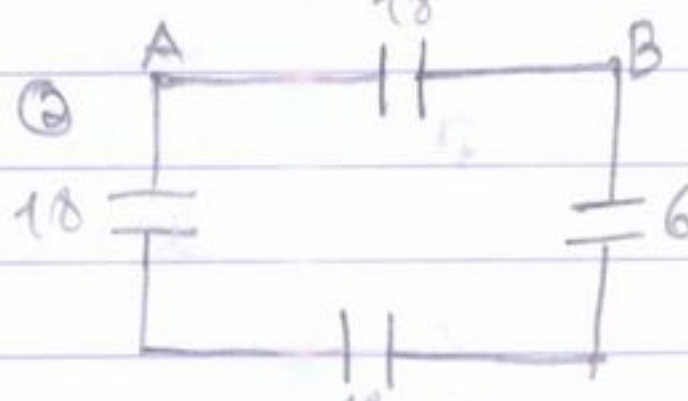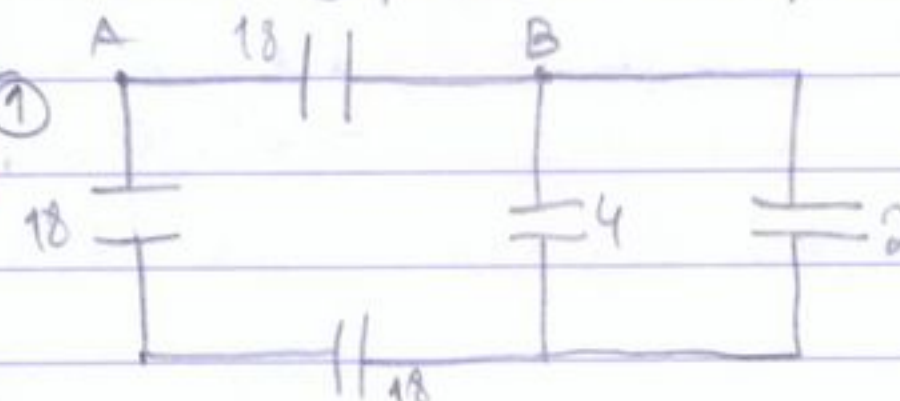

$$\left( \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = 2 \text{ pF} \quad 4 + 2 = 6 \text{ pF}$$





$$\left( \frac{1}{18} + \frac{1}{18} + \frac{1}{6} \right)^{-1} = 3,6 \text{ pF}$$

$$18 + 3,6 = 21,6 \text{ pF}$$

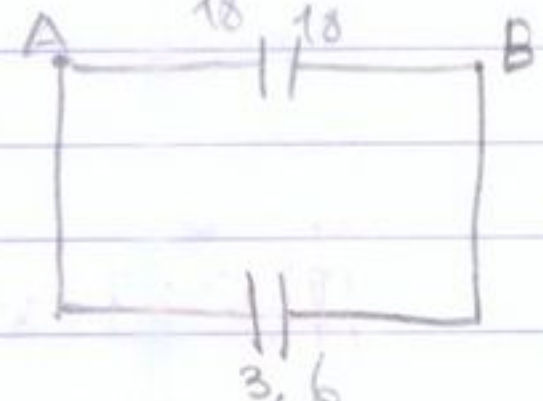

$$R: 21,6 \text{ pF}$$



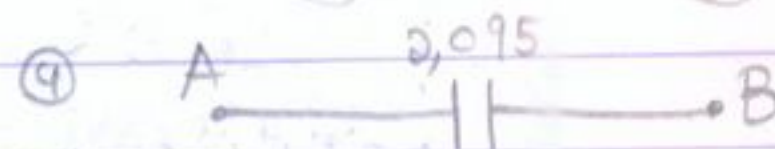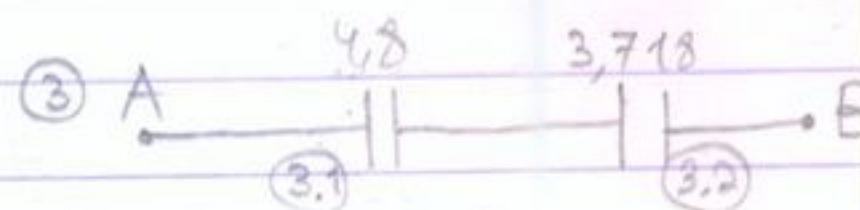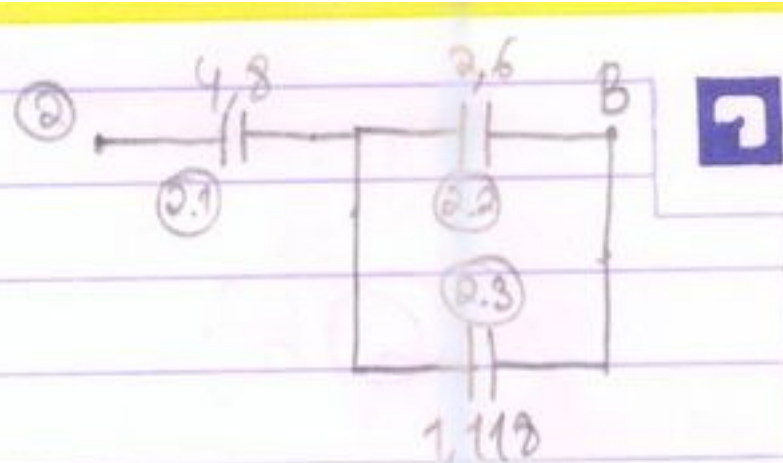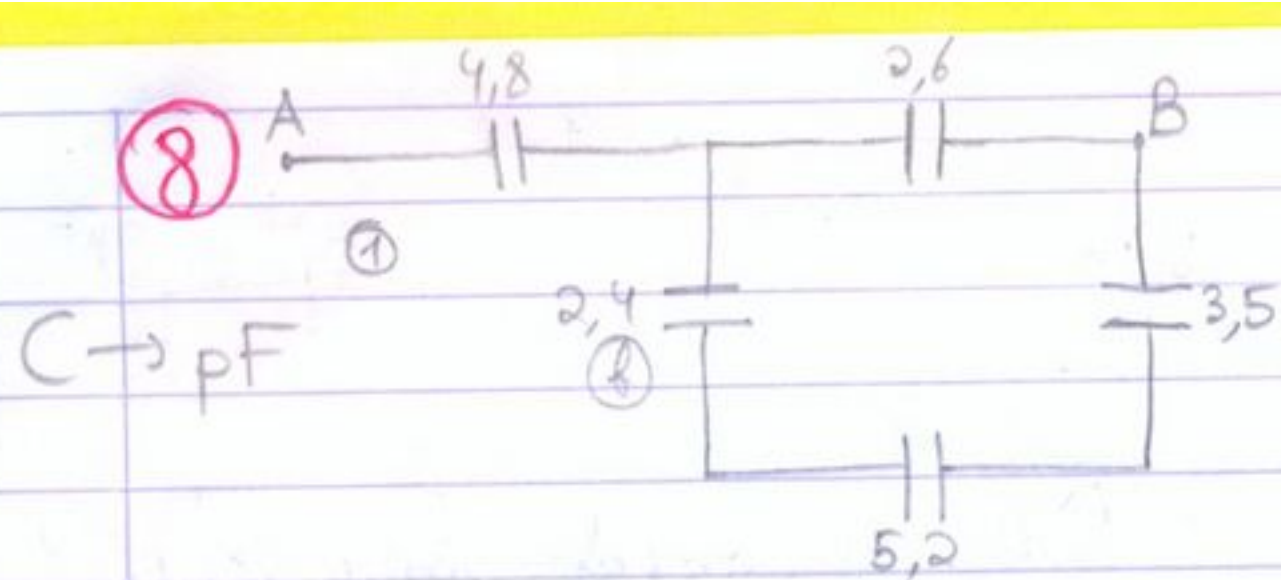

$$\left( \frac{1}{2.4} + \frac{1}{5.2} + \frac{1}{3.5} \right)^{-1} = 1.118 \text{ pF}$$

$$2.6 + 1.118 = 3.718 \text{ pF}$$

$$\left( \frac{1}{4.8} + \frac{1}{3.718} \right)^{-1} = 2.095 \text{ pF}$$

$$Q_4 = C_4 \times \Delta V_4 = 2.095 \times 10^{-12} \times 5 = 1.0475 \times 10^{-11} \text{ C} = Q_{3.1} = Q_{3.2}$$

$$\Delta V_{3.1} = \frac{Q_{3.1}}{C_{3.1}} = \frac{1.0475 \times 10^{-11}}{4.8 \times 10^{-12}} = 2.1823 \text{ V} \quad \Delta V_{3.2} = \frac{Q_{3.2}}{C_{3.2}} = \frac{1.0475 \times 10^{-11}}{3.718 \times 10^{-12}} = 2.8174 \text{ V}$$

$$Q_{2.3} = C_{2.3} \times \Delta V_{2.3} = 1.118 \times 10^{-12} \times 2.8174 = 3.15 \times 10^{-12} \text{ C}$$

$$Q_4 = Q_{2.3} = 3.15 \times 10^{-12} \text{ C} = 3.15 \text{ pC}$$

